

Laboratorio di Architetture degli Elaboratori I
Corso di Laurea in Informatica, A.A. 2019-2020
Università degli Studi di Milano



Circuiti combinatori



Esercizio 1

- Si progetti e si implementi in Logisim il circuito di un decodificatore a 2 bit
- Si utilizzi il decodificatore così creato per implementare in Logisim un multiplexer a 4 vie

Esercizio 1

- Si progetti e si implementi in Logisim il circuito di un decodificatore a 2 bit
Suggerimento: il decodificatore riceve in ingresso una sequenza di 2 bit e attiva in uscita una delle 4 linee, in particolare quella identificata dalla sequenza di bit in ingresso
- Si utilizzi il decodificatore così creato per implementare in Logisim un multiplexer a 4 vie

Esercizio 1

- Si progetti e si implementi in Logisim il circuito di un decodificatore a 2 bit
Suggerimento: il decodificatore riceve in ingresso una sequenza di 2 bit e attiva in uscita una delle 4 linee, in particolare quella identificata dalla sequenza di bit in ingresso
- Si utilizzi il decodificatore così creato per implementare in Logisim un multiplexer a 4 vie
Suggerimento: il multiplexer seleziona una delle quattro linee in ingresso e la lascia passare in uscita

Esercizio 1


Tabella di verità del decodificatore a 2 bit

b_1	b_2	y_1	y_2	y_3	y_4
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

Esercizio 1

Tabella di verità del decodificatore a 2 bit


b_1	b_2	y_1	y_2	y_3	y_4
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

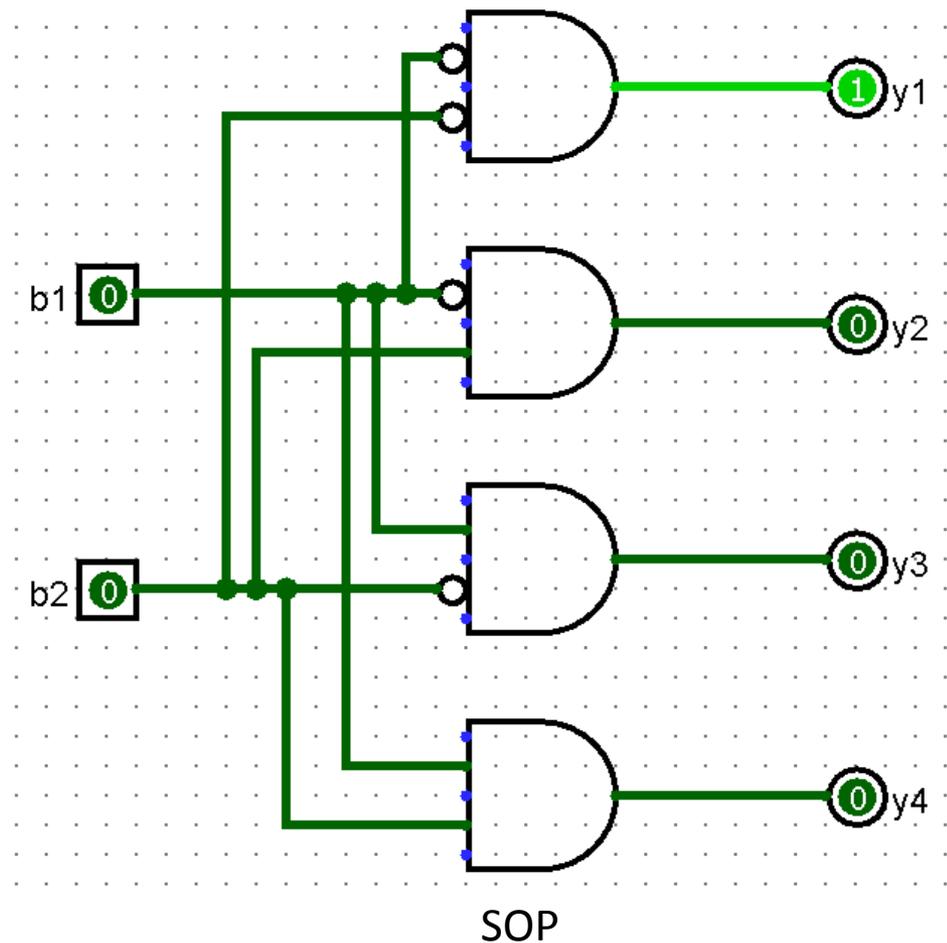


Esercizio 1

Aggiungiamo il decodificatore a 2 bit creato agli elementi di libreria e utilizziamolo in un altro circuito (workbench)


Rinominazione del nome del circuito

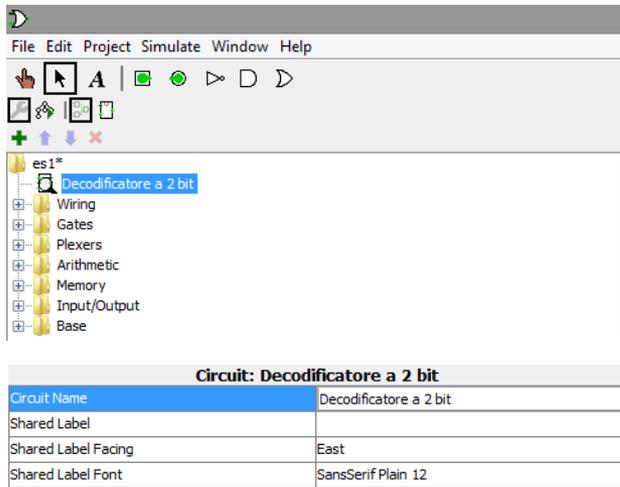


Aggiunta di un circuito al progetto

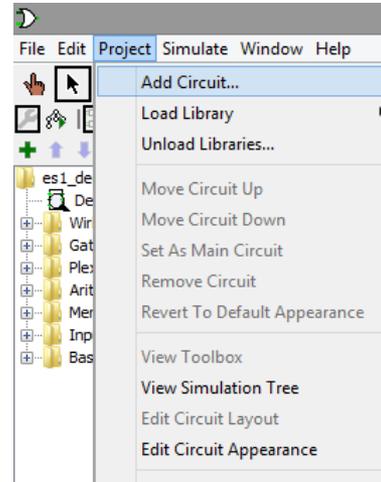

Nome del circuito aggiunto

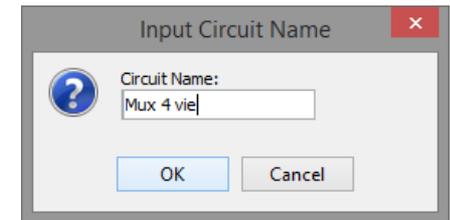


Selezione decodificatore a 2 bit

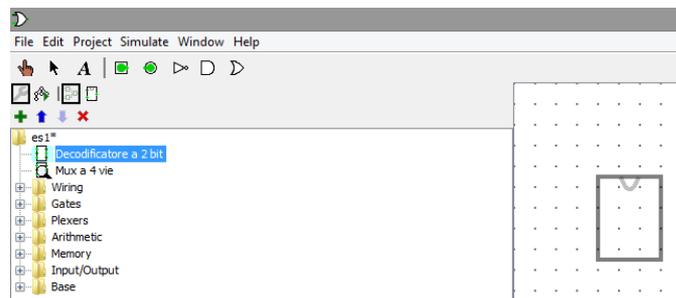

Esercizio 1

Multiplexer a 4 vie

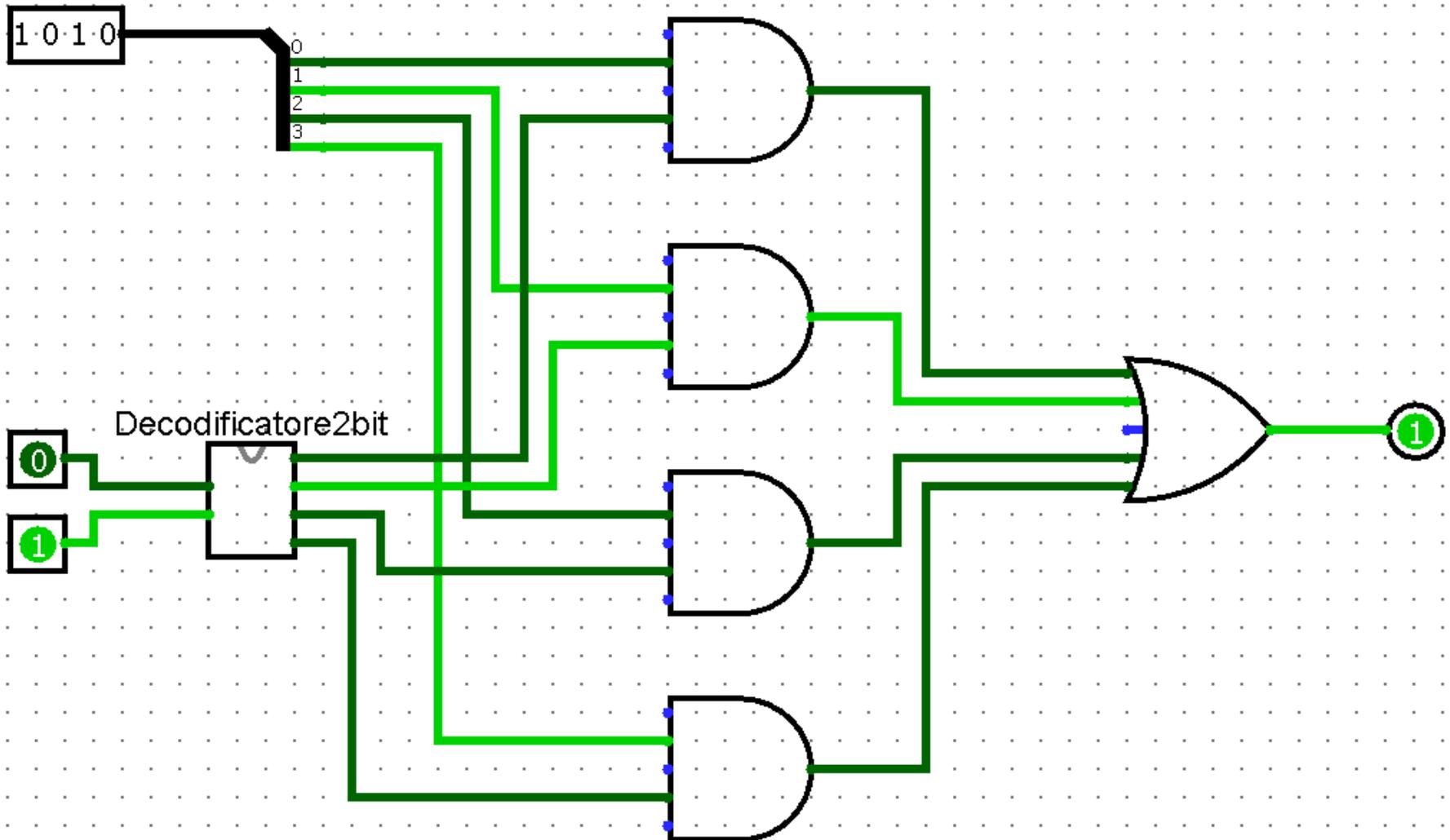

Esercizio 2

- Si scriva la tabella di verità per un addizionatore ad 1 bit senza riporto (half adder)
- Se ne dia un'implementazione in Logisim e si salvi il circuito

Esercizio 2

- Si scriva la tabella di verità per un addizionatore ad 1 bit senza riporto (half adder)
- Se ne dia un'implementazione in Logisim e si salvi il circuito

Suggerimento: si utilizzi la porta XOR per limitare il numero di porte che compaiono nel circuito

Esercizio 2


Tabella di verità half adder a 1 bit

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>S</i>	<i>R</i>
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Esercizio 2

Tabella di verità half adder a 1 bit

A	B	S	R
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

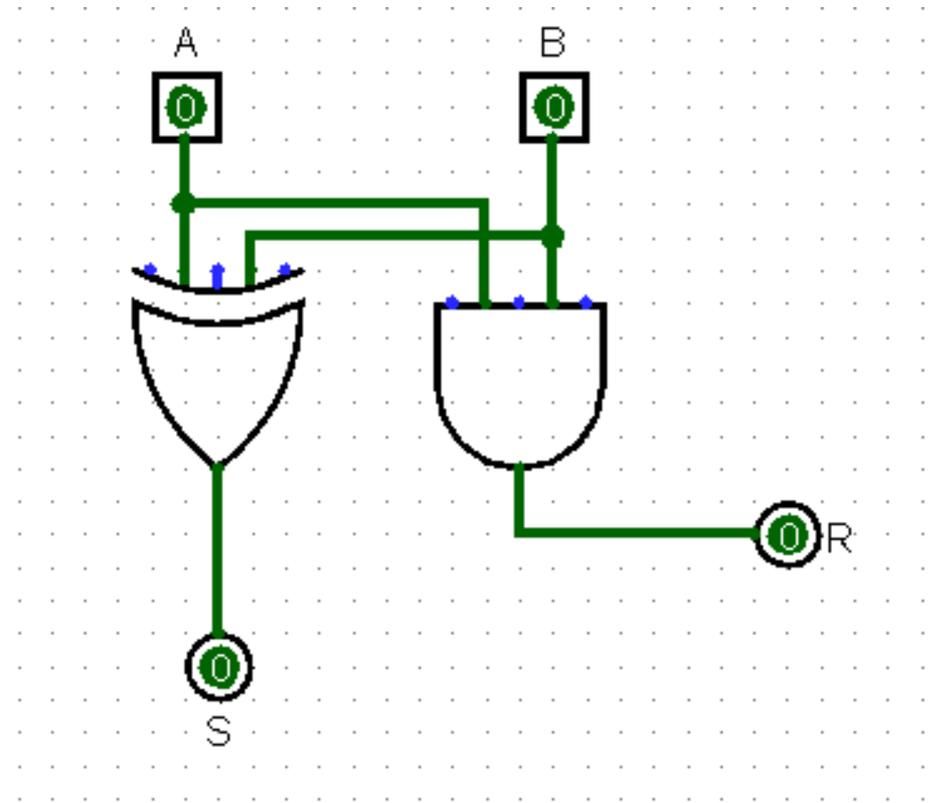

Esercizio 3

- Si scriva la tabella di verità per un addizionatore ad 1 bit con riporto in ingresso (Full Adder)
- Se ne dia un'implementazione in Logisim basata su SOP e si salvi il circuito
- Si fornisca poi una versione semplificata utilizzando il circuito Half Adder precedentemente creato

Esercizio 3


Tabella di verità

R_{in}	A	B	S	R_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Esercizio 3

Tabella di verità

R_{in}	A	B	S	R_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

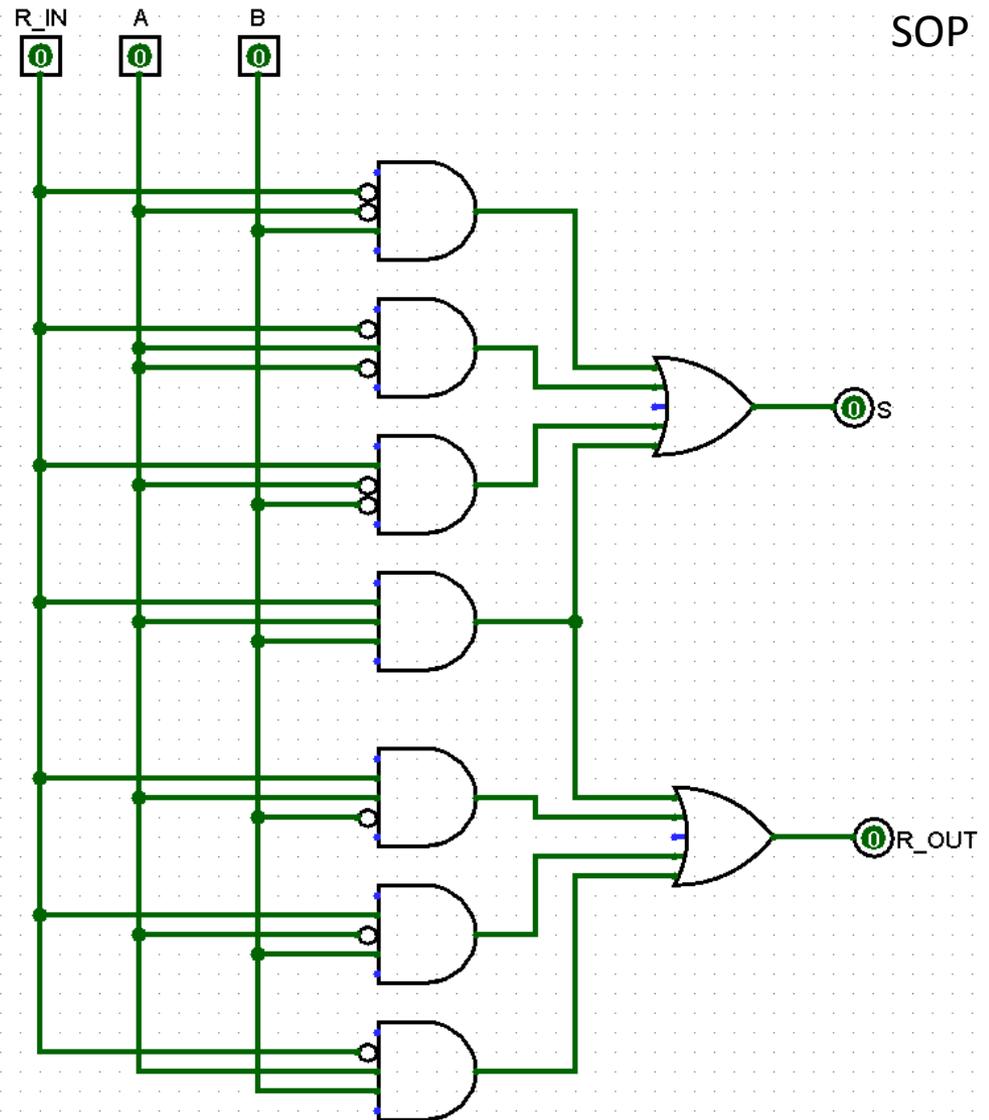


Esercizio 3

Tabella di verità

R_{in}	A	B	S	R_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Circuito semplificato

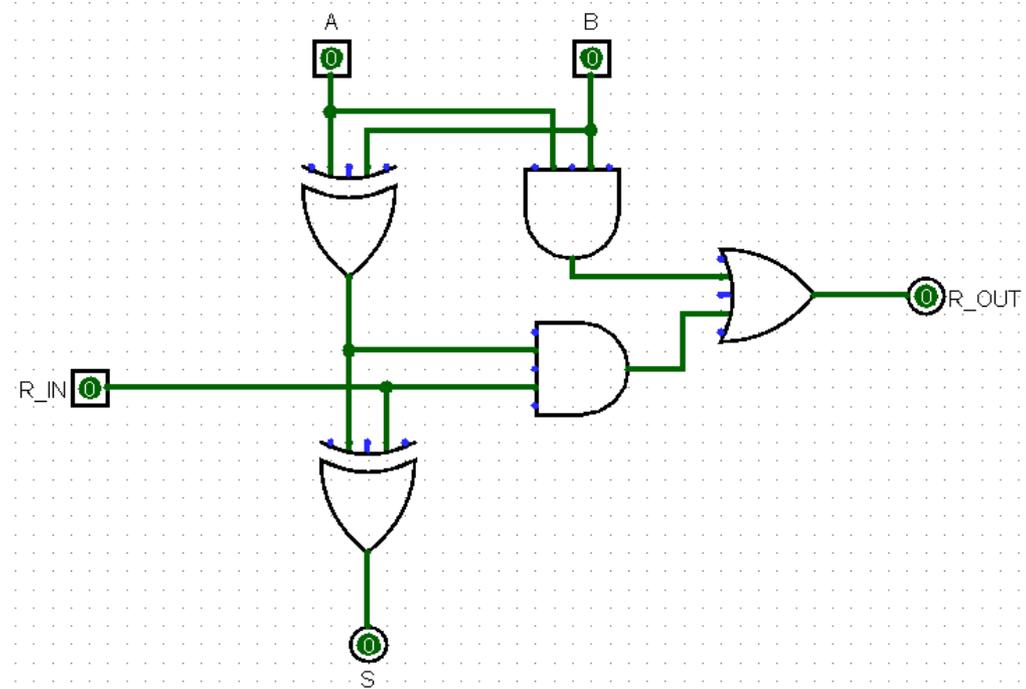


Esercizio 3

Tabella di verità


R_{in}	A	B	S	R_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Circuito semplificato




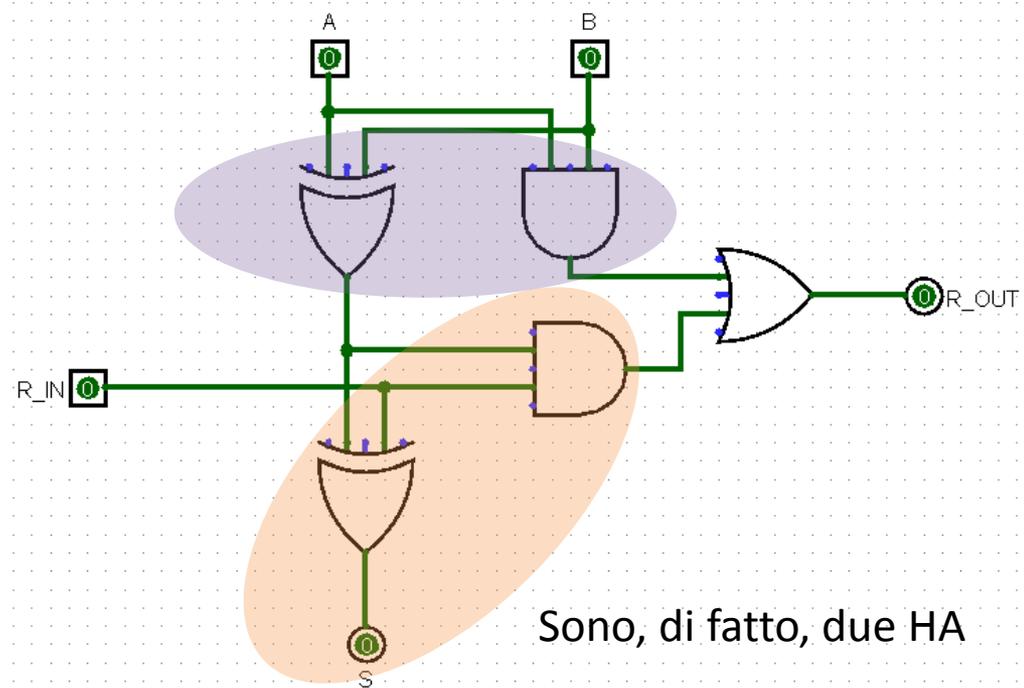


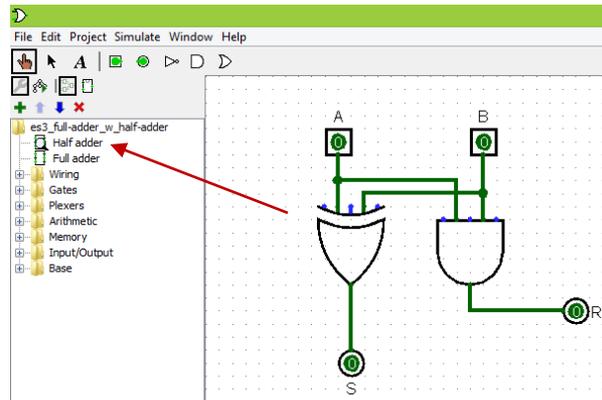Esercizio 3

Creare un circuito HA da poter utilizzare come componente in altri circuiti




Editare il layout della rappresentazione astratta del circuito

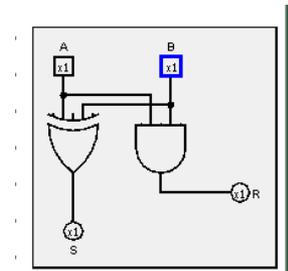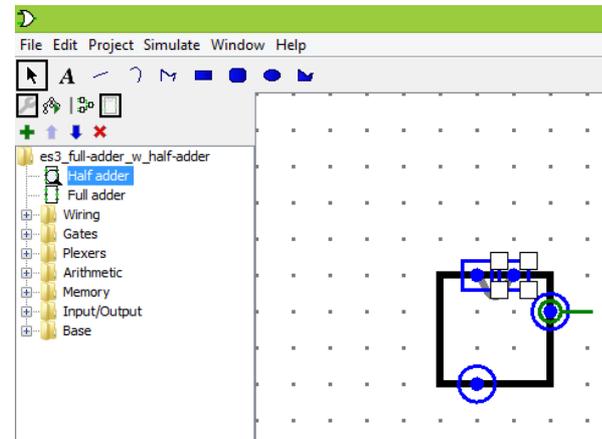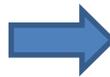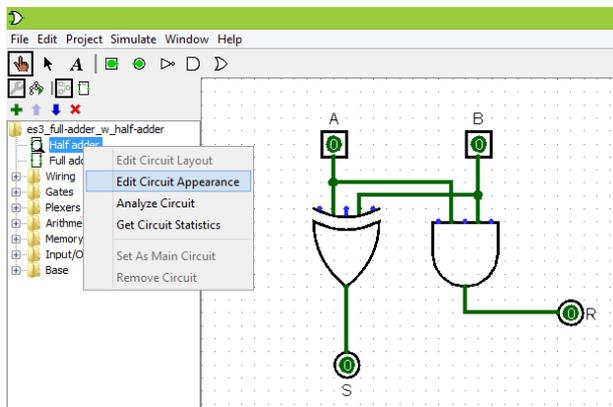

Esercizio 3


Circuito con Half Adder in cui compare la loro rappresentazione astratta

R_{in}	A	B	S	R_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

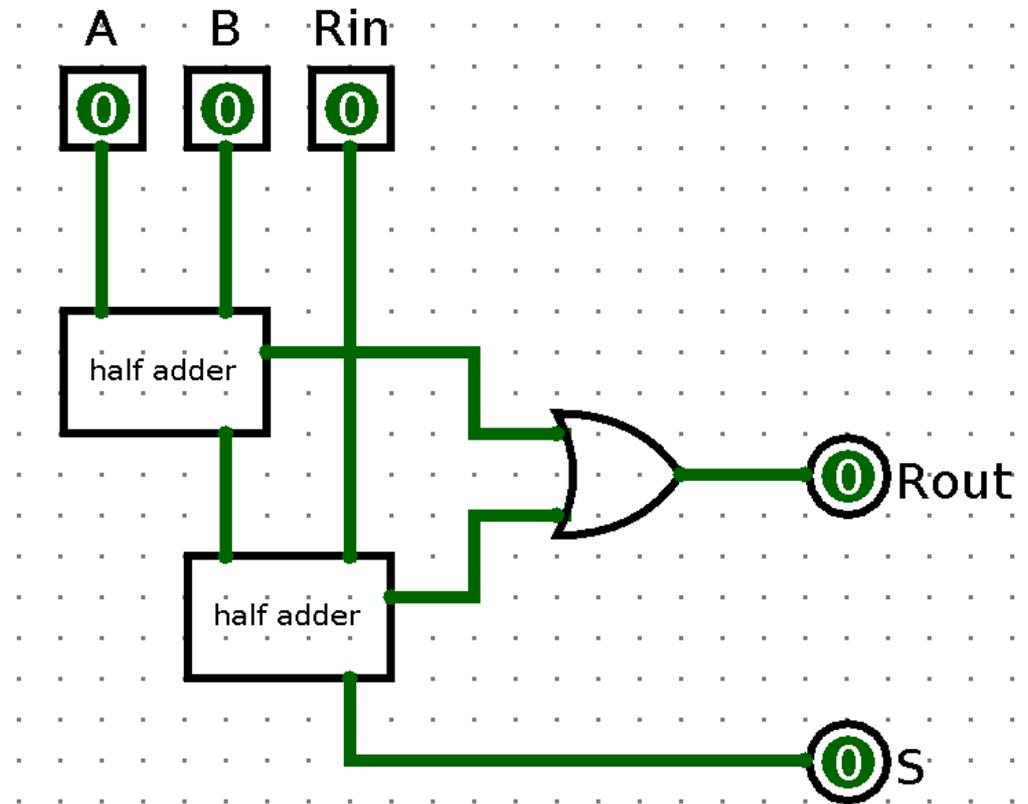

Esercizio 3


In Logisim, Full Adder corrisponde al modulo Adder

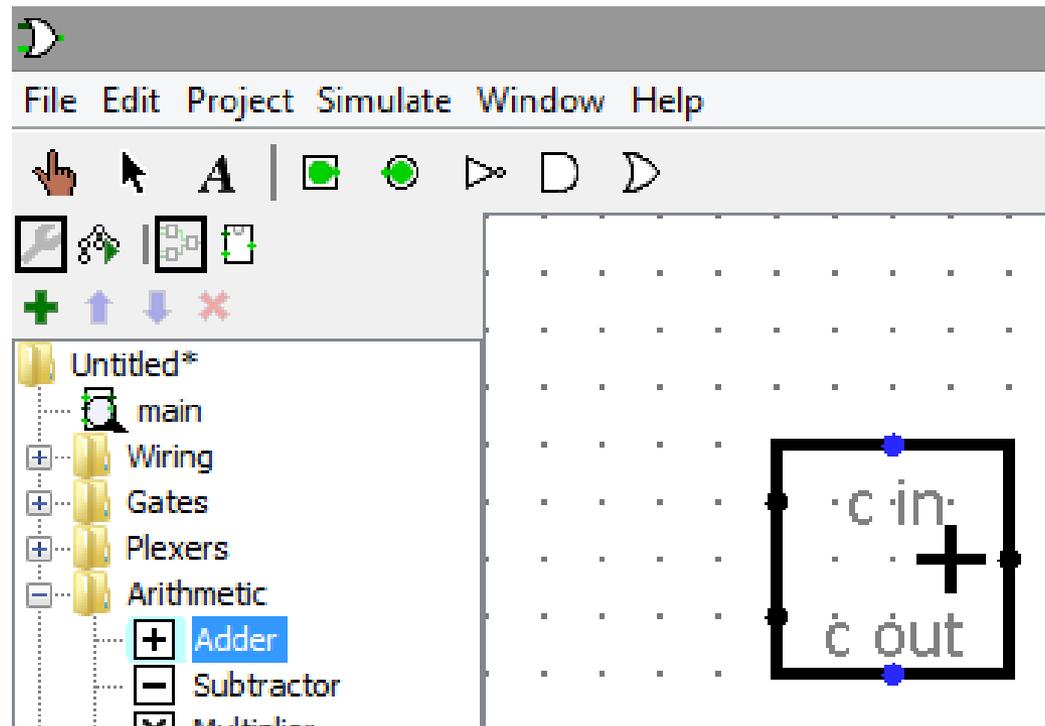


Esercizio 4

- Si utilizzino il circuito Half Adder precedentemente sviluppato e il modulo Adder per realizzare un addizionatore a 4 bit in Logisim
- Si analizzi il cammino critico del circuito così implementato (per l'uscita somma e per l'uscita riporto)

Esercizio 4

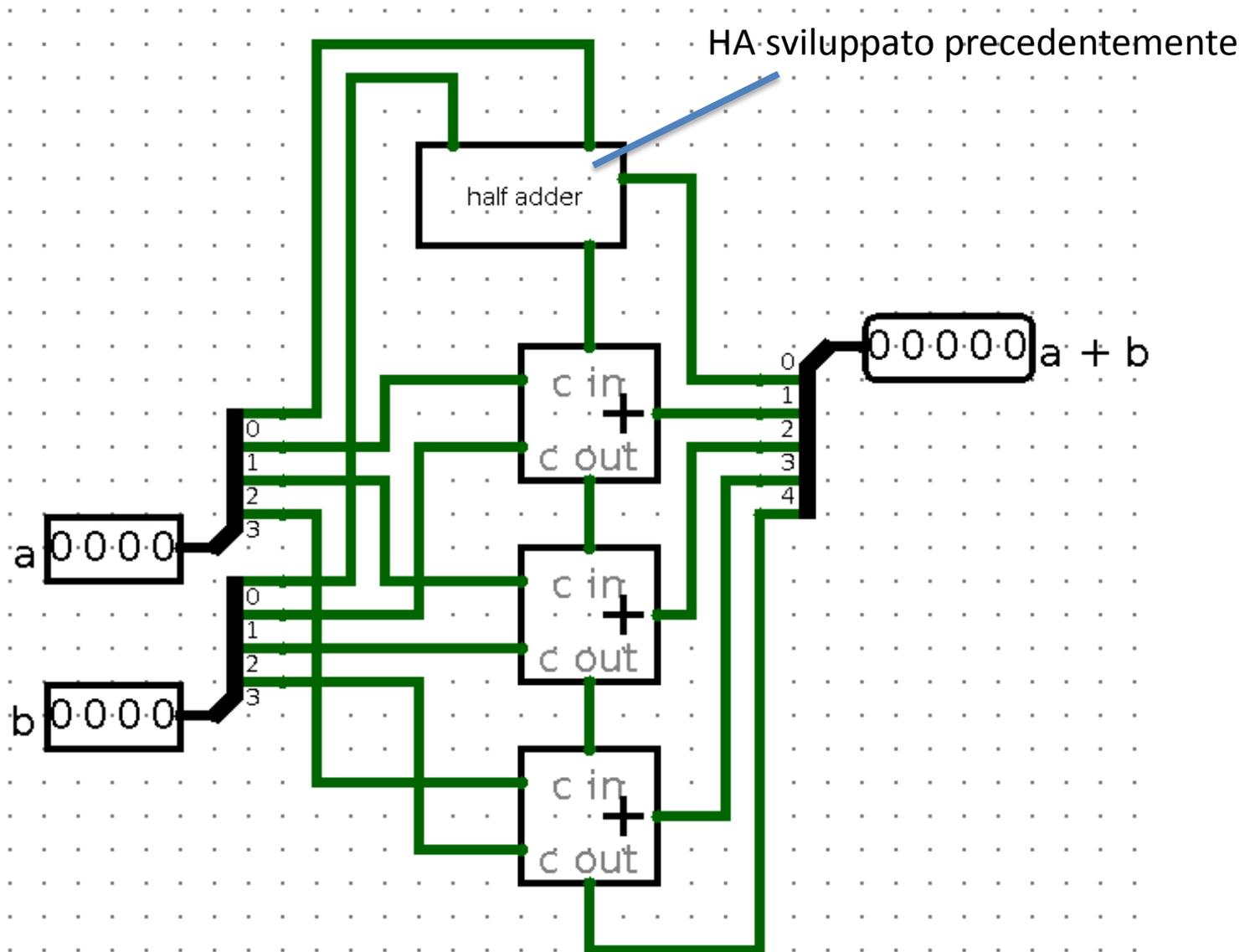


Esercizio 4

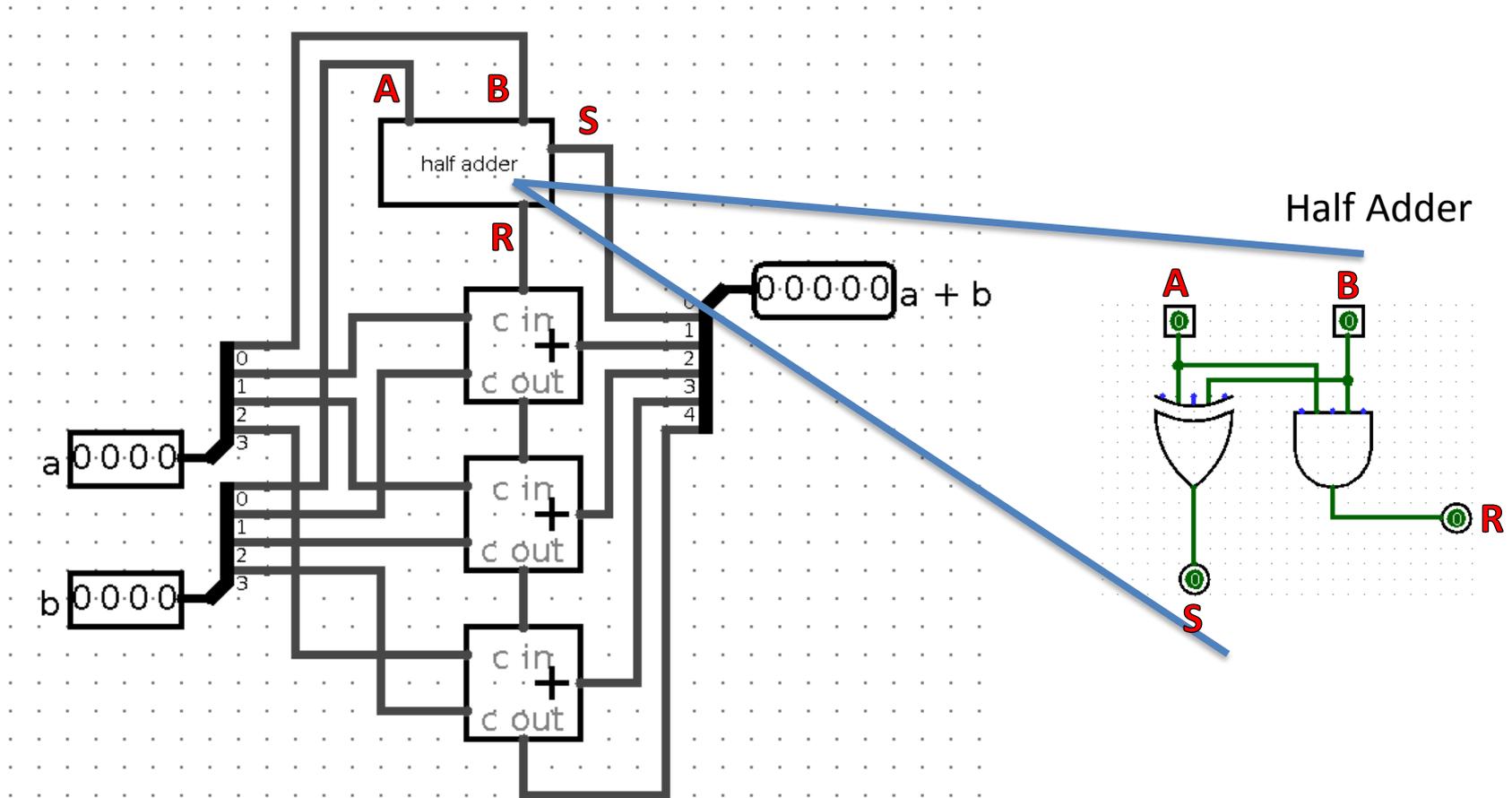


Esercizio 4

- Cammino critico \otimes = segnale disponibile dopo x hop

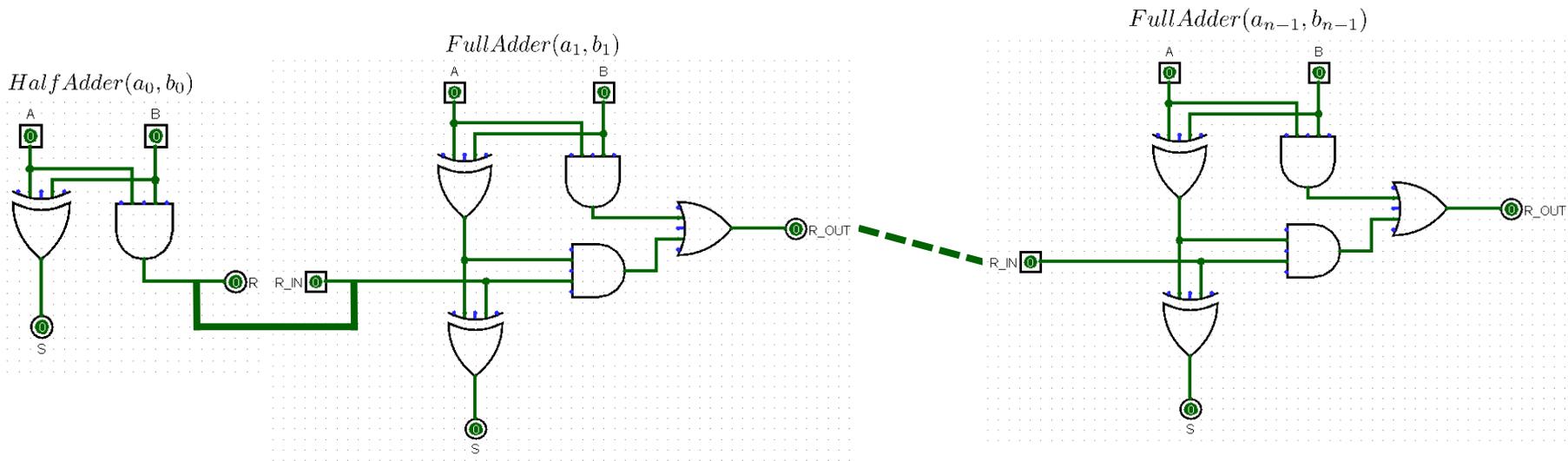

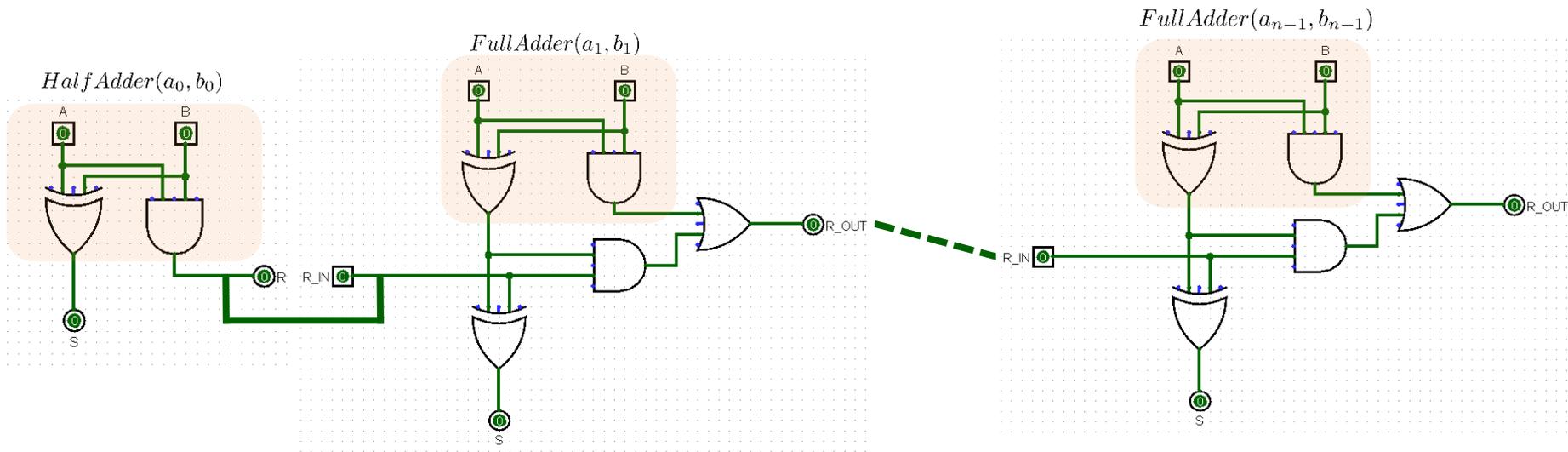Esercizio 4


- Cammino critico \otimes = segnale disponibile dopo x hop



- 1° livello di porte (e 1° riporto) (1) ①

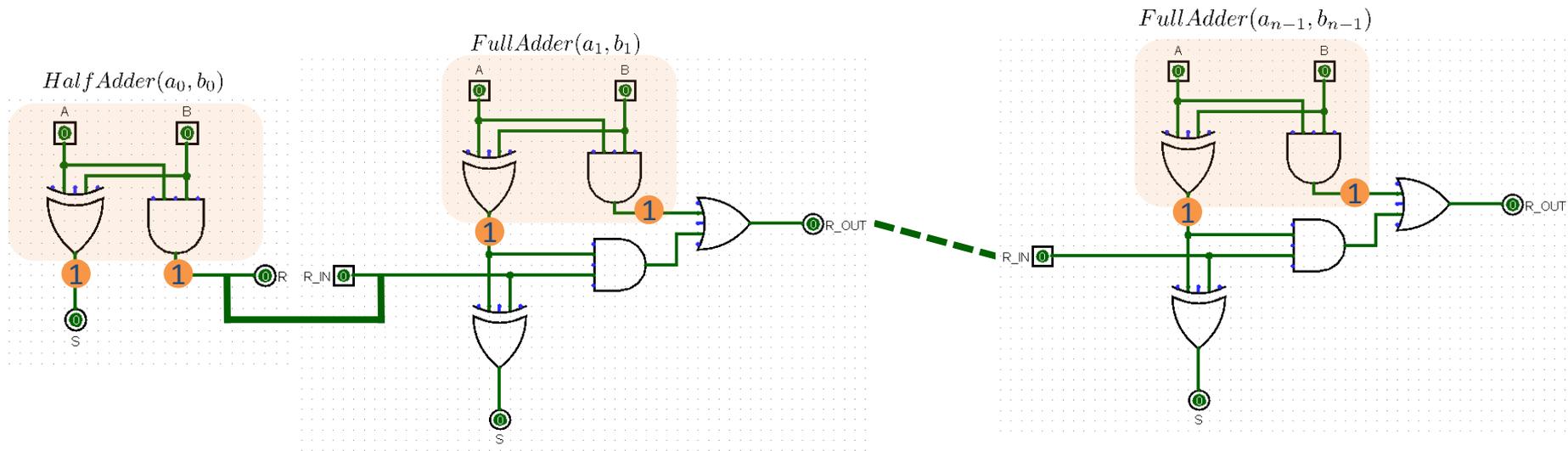Esercizio 4


- Cammino critico \otimes = segnale disponibile dopo x hop



- 1° livello di porte (e 1° riporto) (1) ①

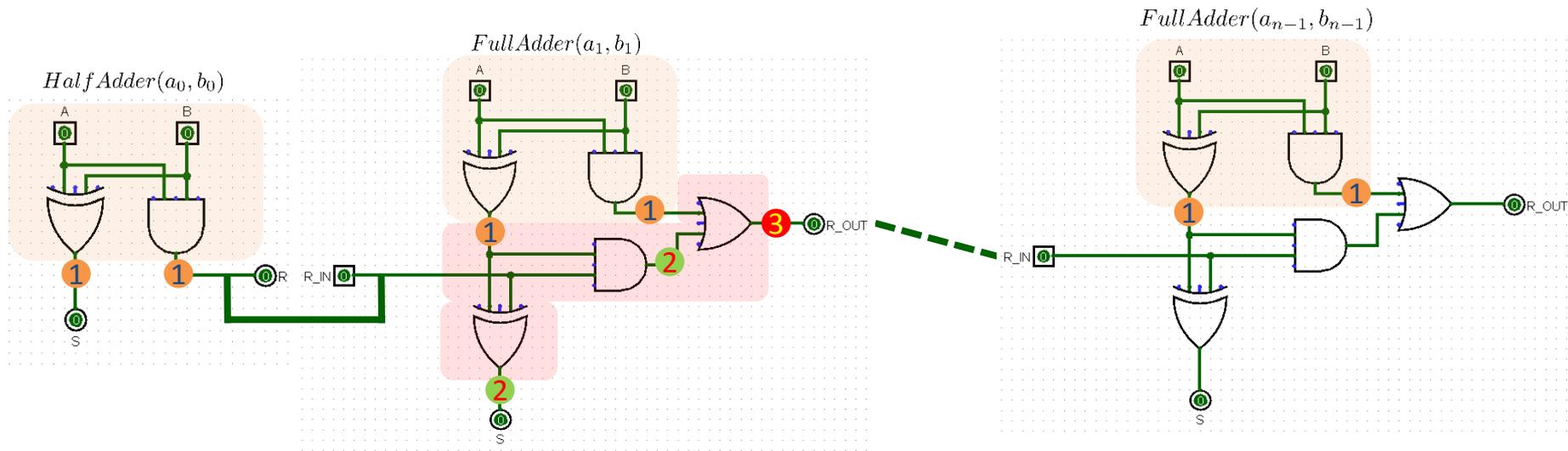Esercizio 4


- Cammino critico \otimes = segnale disponibile dopo x hop



- 1° livello di porte (e 1° riporto) (1) ①
- 2° riporto (+2) ② ③

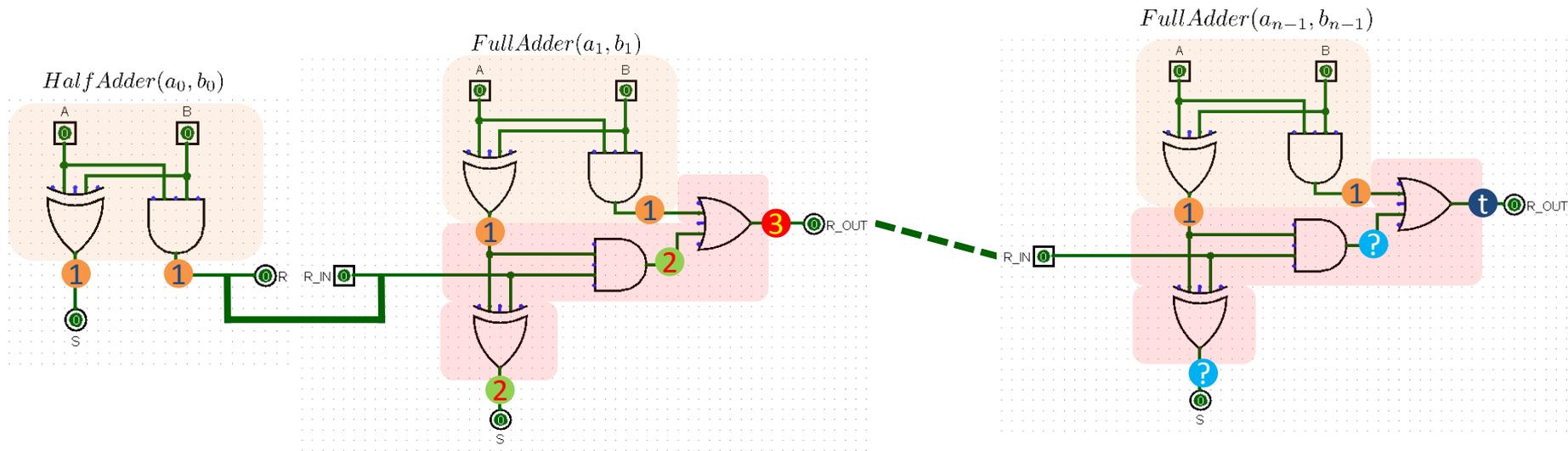Esercizio 4

- Cammino critico \otimes = segnale disponibile dopo x hop




- 1° livello di porte (e 1° riporto) (1) ①
- 2° riporto (+2) ② ③
- ...
- n° riporto (+2)

Totale: $c=1+ 2(n-1)$ ④

Esercizio 4

- Utilizzando solo moduli Adder

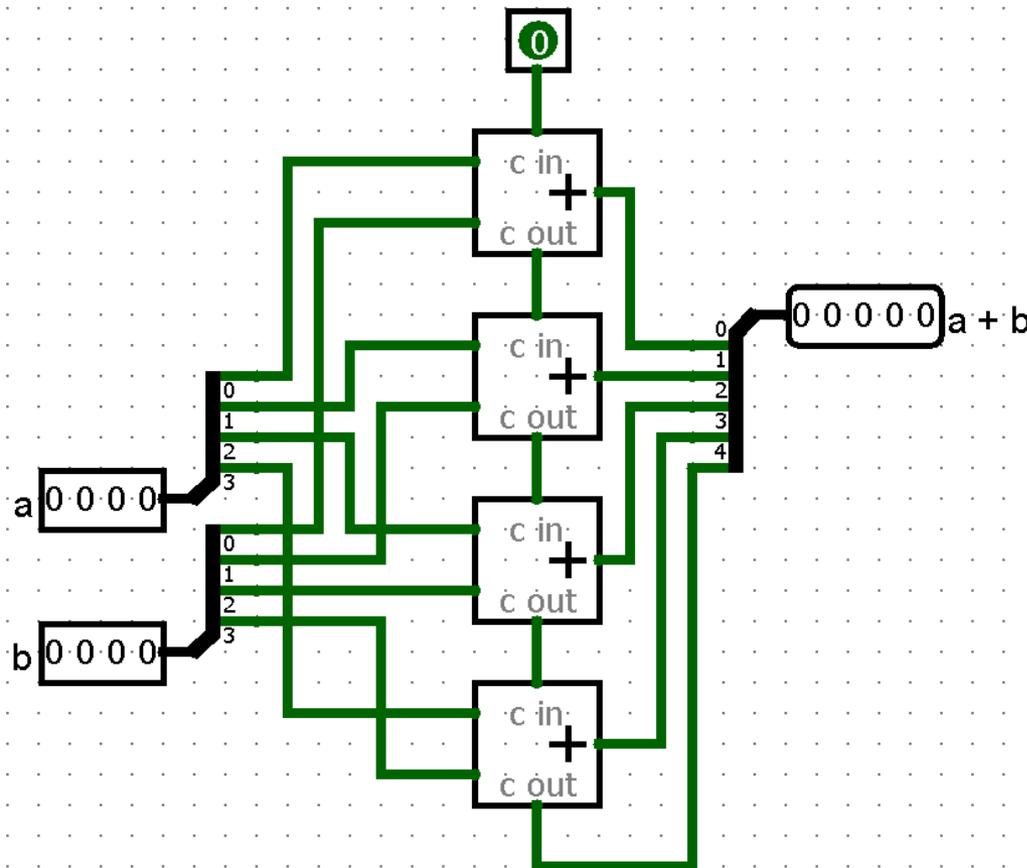

Cammino critico in questo caso? $1+2n$
($n=4$ è numero di bit)

Esercizio 5

- Si realizzi il circuito che, a partire da un numero X in formato binario standard, fornisca in uscita il numero $-X$ in complemento a 2

Laboratorio di Architetture degli Elaboratori I
Corso di Laurea in Informatica, A.A. 2019-2020
Università degli Studi di Milano

