

PROGETTO IN LOGISIM :

Il mio progetto in logisim consiste nella realizzazione di un circuito che simula lo stereo di una macchina.

Lo stereo svolge le seguenti operazioni :

- Accensione e spegnimento ;
- Scelta della stazione radio ;
- Alzare il volume audio fino ad un massimo di quattro tacche ;
- Abbassare il volume audio ;
- Visualizzazione dell'orario (minuti e secondi) ;

INPUT	OUTPUT
Tasto POWER per accensione e spegnimento	Accensione / Spegnimento
Tasto 1 Radio	Passa a stazione radio n^1
Tasto 2 radio	Passa a stazione radio n^2
Tasto alza volume	Alza il volume dell'audio
Tasto abbassa volume	Abbassa il volume dell'audio