

Laboratorio di Architettura degli Elaboratori I
Corso di laurea triennale in Informatica
Università degli Studi di Milano, A.A. 2019-2020

Nicola Basilico

7 Gennaio 2020

Simulazione d'esame (Turno A)

- L'esame ha una durata di 2 ore.
- È possibile consultare il libro di testo, appunti e la documentazione di Logisim.
- È proibito l'accesso ad Internet con qualsiasi mezzo.
- Verranno corretti solo gli esercizi che non generano errori.
- I sorgenti vanno uploadati su <https://upload.di.unimi.it/>

Esercizio 1

Upload: `esercizio1.circ`

Si sintetizzi un circuito per la funzione logica definita da E , preferibilmente dopo averla semplificata:

$$E = (a \oplus (b \wedge c)) \vee \left(\overline{a \oplus ((a \vee b \wedge c) \wedge (\bar{a} \vee b \wedge c))} \right) \wedge d$$


Nota: date due espressioni booleane E_1 ed E_2 , $\overline{E_1}$ indica la negazione di E_1 (NOT); $E_1 \wedge E_2$ indica l'AND tra E_1 ed E_2 ; $E_1 \vee E_2$ indica l'OR tra E_1 ed E_2 ; $E_1 \oplus E_2$ indica l'OR esclusivo (XOR) tra E_1 ed E_2 .

Soluzione

L'espressione E può essere semplificata nel seguente modo:

$$\begin{aligned} E &= (a \oplus (b \wedge c)) \vee \left(\overline{a \oplus ((a \vee b \wedge c) \wedge (\bar{a} \vee b \wedge c))} \right) \wedge d \\ &\text{usando prop. Distributiva di AND, Inverso, Idempotenza} \\ &= (a \oplus (b \wedge c)) \vee \left(\overline{a \oplus (b \wedge c)} \right) \wedge d \\ &\text{usando prop. Assorbimento II di OR} \\ &= (a \oplus (b \wedge c)) \vee d \end{aligned}$$

Il circuito che implementa l'espressione semplificata è quindi il seguente:

 


Esercizio 2

Upload: `esercizio2.circ`

Si implementi il circuito di un multiplexer a tre ingressi (a , b e c). Si estenda poi tale circuito in modo che il segnale di selezione non utilizzato per la scelta dell'input venga impiegato per porre sull'uscita la funzione logica $a \vee c \wedge b$.

Soluzione

Un multiplexer a tre ingressi dovrà avere comunque due bit di selezione. Possiamo assumere che i segnali 00, 01 e 10 vadano a selezionare a , b e c , rispettivamente. Il segnale 11 resta inutilizzato e lo possiamo sfruttare per fare passare come quarta via il risultato della funzione combinatoria richiesta. Il circuito che risulta fa uso del componente *multiplexer* dalla libreria di Logisim:

 


Esercizio 3

Upload: `esercizio3-4.circ`

Si realizzi un circuito M che riceva in ingresso una sequenza temporale di bit $b(t)$, un segnale asincrono di reset r e che emetta in uscita un segnale ad un bit ω . L'uscita, inizialmente posta a 0, passa stabilmente a 1 al primo riconoscimento della sotto-sequenza $(0, 1, 0)$. Una volta effettuato tale riconoscimento, il circuito non effettua più alcuna transizione a meno che non venga inviato il segnale r che riporta il circuito allo stato iniziale in modo asincrono.

Soluzione

 Sintetizziamo M come una normale macchina a stati finiti, iniziamo costruendo il grafo delle transizioni. La macchina deve riconoscere la prima occorrenza della sequenza $(0, 1, 0)$, quindi dovremo usare 4 stati:




L'uscita ω sarà sempre pari a 0, tranne nello stato di riconoscimento S_{010} dove viene posta a 1. Si noti che, come da specifica, lo stato di riconoscimento è uno stato pozzo.

Assegniamo agli stati $S_i, S_0, S_{01}, S_{010}$ le codifiche 00, 01, 10, 11, rispettivamente. Chiamiamo s_1, s_0 il secondo e il primo bit di stato, rispettivamente. La tabella delle transizioni è la seguente (con l'apostrofo in apice viene indicato il bit di stato prossimo):


| s_1 | s_0 | $b(t)$ | s'_1 | s'_0 |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Il primo bit di stato s'_0 ha tre maxtermini. Sfruttando la seconda forma canonica possiamo ottenere questa espressione: $s'_0 = s_1 \wedge s_0 \vee \overline{b(t)}$.

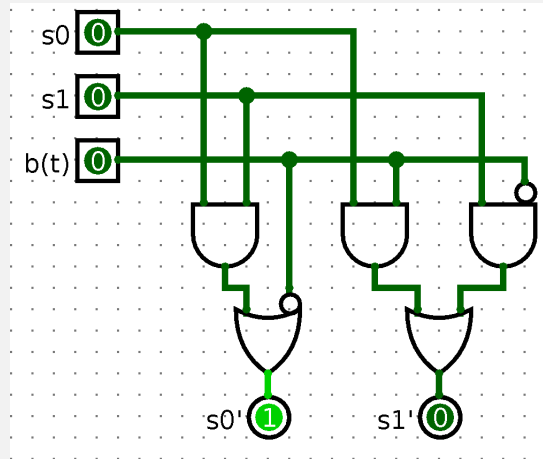Il secondo bit di stato s'_1 ha 4 mintermini. Sfruttando la prima forma canonica possiamo ottenere questa espressione: $s'_1 = s_0 \wedge b(t) \vee s_1 \wedge \overline{b(t)}$. La funzione di stato prossimo (che nel circuito chiameremo *next*) si implementa quindi con questo semplice circuito combinatorio:



 Il circuito finale combina lo stato prossimo con un registro a due bit che usiamo come memoria dello stato corrente:



Il segnale di reset, essendo asincrono, può essere trattato direttamente nello hardware semplicemente collegandolo all'ingresso asynchronous clear del registro.

Esercizio 4

Upload: `esercizio3-4.circ`

Si ri-utilizzi il circuito prodotto nell'esercizio precedente in modo da realizzare un circuito esteso descritto di seguito.

Il circuito riceve in ingresso due sequenze temporali di bit indicate con $b(t)$ e $c(t)$ e un segnale asincrono di reset r . In uscita sono presenti due led chiamati $led1$ e $led2$. Il circuito lavora attraversando due fasi.

- *Fase 1*: entrambi i led sono spenti e lo stream $c(t)$ viene ignorato (il circuito processa solo $b(t)$).
- *Fase 2*: $led1$ è acceso e lo stream $b(t)$ viene ignorato (il circuito processa solo $c(t)$).

Il circuito è inizialmente in fase 1. In questa fase, non appena viene riconosciuta la sotto-sequenza $(0, 1, 0)$ in $b(t)$, $led1$ viene acceso e si passa alla fase 2. Nella fase 2 il circuito conta quanti zeri compaiono nello stream $c(t)$. Non appena sono stati osservati 15 zeri (non necessariamente consecutivi), anche $led2$ viene acceso. Una volta che entrambi i due led sono accesi, l'unico modo per spegnerli è quello di riportare il circuito in fase 1 dando il segnale di reset asincrono.

Soluzione

La fase 1 nient'altro è che la macchina a stati finiti dell'esercizio precedente dove l'uscita ω (che rappresenta lo stato di riconoscimento di M) viene usata per accendere $led1$.

Per poter contare gli zeri basta aggiungere un contatore (componente *counter* dalla libreria di Logisim). Visto che dobbiamo contare al più fino a 15 poniamo a 4 il numero di data bits (il max value del contatore sarà quindi 15 o $0xf$ in esadecimale). Nell'ingresso *count* faremo arrivare il segnale $\omega \wedge \overline{c(t)}$. In questo modo il contatore incrementerà il suo valore solo quando $\omega = 1$ (abbiamo riconosciuto $(0, 1, 0)$ e siamo quindi in fase 2) e $c(t) = 0$. Il risultato è proprio quello di contare gli zeri dal momento in cui si è in fase 2, tutti gli input dati su $c(t)$ prima che $\omega = 1$ vengono ignorati. Visto che l'unico modo di spegnere i led deve essere il reset asincrono colleghiamo il segnale r all'asynchronous clear del contatore e settiamo a *stay on value* la proprietà *action on overflow*. Il circuito risultante è il seguente:

